
Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Direction des Etudes Technologiques

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sousse

Département Génie Electrique

TRAVAUX PRATIQUES

Niveau : L2- semestre 3, Tronc commun

Elaborés par Mrs:


-GRIRI Faouzi

- TLILI Kais

Année Universitaire 2009/2010

TRAVAUX PRATIQUES

TP 1 : Les familles logiques TTL et CMOS

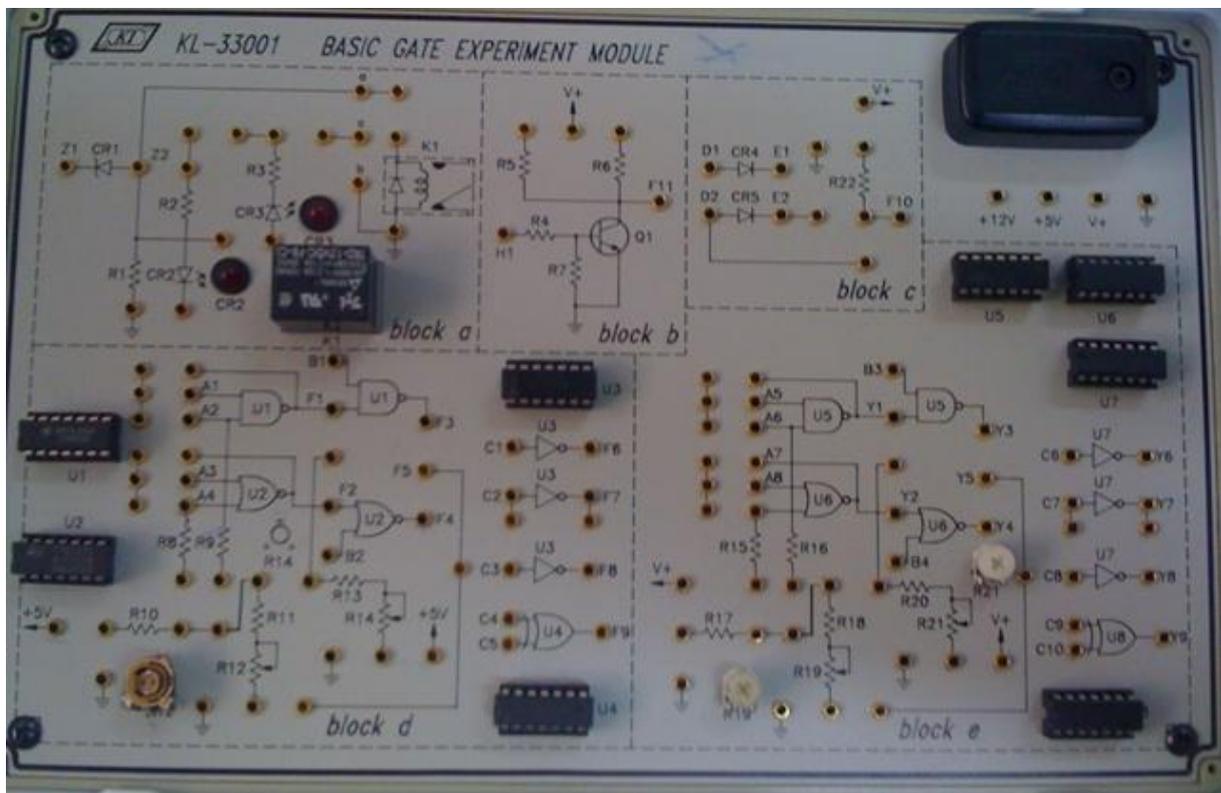

Module utilisé 33001

TP1 :

Les familles logiques TTL et CMOS

Objectifs :

- Etudier les caractéristiques courant tension des familles logiques TTL /CMOS.
- Déterminer le temps de retard pour les familles logiques TTL /CMOS.
- Comprendre la technique d'interfaçage TTL –CMOS et CMOS - TTL

Matériels utilisés : KL-31001, KL-33001, multimètre, oscilloscope numérique.

Manipulation :

A- Caractéristiques courant et tension pour les familles logique TTL/ CMOS

I- En utilisant le bloc d du module KL-31001 :

1- Insérer les connexions comme indiqué dans la figure (1) :

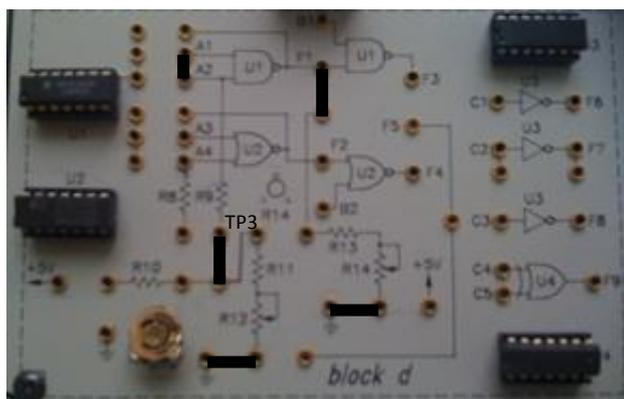


Figure 1 : Block d

2- En utilisant la porte logique U1a, ajuster le potentiomètre R_{12} pour avoir $V_{IL} = 0.8V$.

2-1- Mesurer la tension V_1 entre A_2 et TP_3

2-2- En déduire le courant $I_{IL} = V_1 / 100$ en (mA)

2-3- Ajuster R_{14} pour trouver V_{OH} et V_{OL}

- 3- Ajuster R_{14} pour avoir $V_{OH} = 2.4V$, débrancher la connexion entre R_{14} et la masse puis mesurer I_{OH} (mA).
- 4- Pour déterminer les caractéristiques courant et tension de l'U2a débrancher la connexion $R_9 - TP3$ d'une part et $F_1 - R_{13}$ d'autre part, et les placer respectivement entre $R_8 - TP3$ et $F_2 - R_{13}$.

Ajuster le potentiomètre R_{12} pour avoir $V_{IL} = 0.8V$.

4-1- Mesurer la tension V_2 entre A_3 et TP_3 .

4-2- En déduire le courant $I_{IL} = V_2 / 100$ en (mA).

- 5- Ajuster R_{14} pour avoir $V_{OH} = 2.4V$, débrancher la connexion entre R_{14} et la masse puis mesurer I_{OH} (mA).
- 6- Insérer les connexions comme indiqué dans la figure (2) :

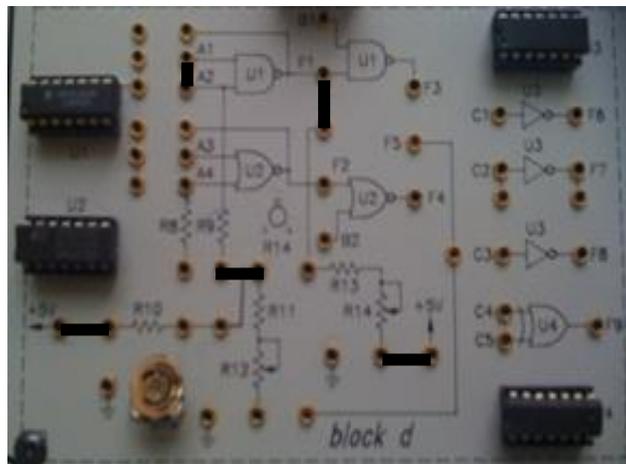


Figure 2 : Block d

6-1- Ajuster R_{12} pour avoir une tension $V_{IH} = 2V$ entre $TP3$ et la masse.

6-2- Mesurer la tension V_2 entre A_2 et $TP3$.

6-3- En déduire le courant $I_{IH} = V_2 / 100$ en (mA).

- 7- Ajuster R_{12} et mesurer V_{OL} et V_{OH} .

7-1- Ajuster R_{14} pour avoir une tension $V_{OL} = 0.4V$, débrancher la connexion entre R_{14} et V_{CC} puis mesurer I_{OL} (mA) entre R_{14} et V_{CC} .

8- Remplacer les connexions $R_9 - R_{10}$ et $F_1 - R_{13}$ respectivement par $R_8 - R_{10}$ et $F_2 - R_{13}$.
Ajuster R_{12} pour avoir une tension $V_{IH} = 2V$

8-1- Mesurer la tension V_2 entre A_2 et TP_3 .

8-2- En déduire $I_{IH} = V_2 / 100$ en (mA).

9- Ajuster R_{14} pour avoir $V_{OL} = 0.4V$, débrancher la connexion entre R_{14} et la masse puis mesurer I_{OL} (mA).

II- En utilisant le bloc e du module KL-31001 :

1-1- En utilisant la section U5a, réaliser la connexion de la figure (3) en branchant V_{DD} à +12V.

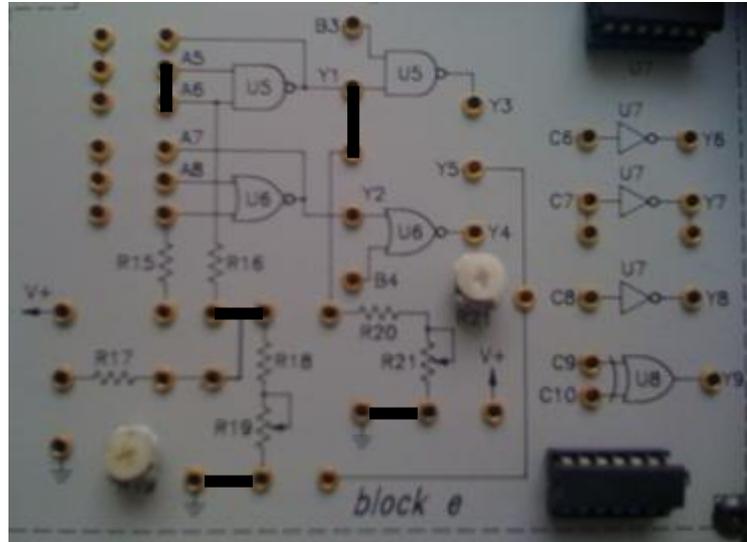


Figure3 : Block e

1-2- Ajuster R_{19} pour avoir une tension $V_{IL} = 3.6V$ entre TP_3 et la masse.

1-3- Ajuster R_{21} et mesurer la tension minimale V_{min} et maximale V_{max} au point Y_1 .

1-4- Mesurer la tension V_3 entre R_{19} et TP_3

1-5- En déduire $I_{IL} = V_3 / 100$ en (mA).

1-6- Ajuster R_{21} pour avoir une tension $V_{OH} = 10.8V$ entre Y_1 et la masse.

- 1-7- Débrancher la connexion entre R₂₁ et la masse, mesurer le courant I_{OL} (mA).
- 2-1- Ajuster R₁₉ pour avoir une tension V_{IH} = 8.4V entre TP3 et la masse.
- 2-2- Débrancher la connexion entre R₂₁ et la masse, la placer entre R₂₁ et V_{DD}
- 2-3- Ajuster R₂₁, mesurer la tension minimale V_{min} et maximale V_{max} au point Y₁.
- 2-4- Mesurer la tension V₄ entre A₅ et TP3
- 2-5- En déduire I_{IH} = V₄ / 100 en (mA).
- 2-6- Débrancher la connexion entre R₂₀ et Y₁, la placer entre R₂₀ et Y₂.
- 2-7- Ajuster R₂₁ pour avoir une tension V_{OL} = 1.2V entre Y₂ et la masse.
- 2-8- Mesurer le courant I_{OL}(mA) entre R₂₁ et V_{CC}.

B- Mesure des temps de retard pour les familles logique TTL/ CMOS :

I- En utilisant le bloc d du module KL-31001 :

1- Insérer les connexions comme indiqué dans la figure (4) :

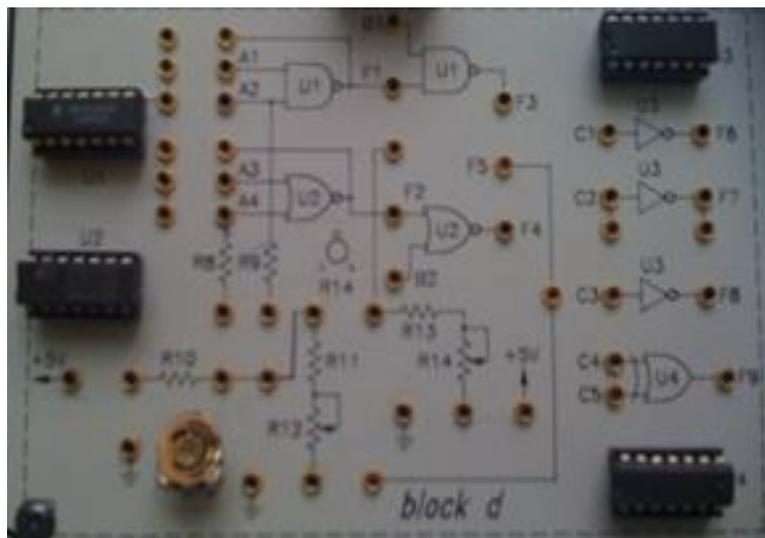


Figure 4 : Block d

- 2- En utilisant les portes logiques U1a et U1b, brancher l'entrée A₁ au générateur d'horloge à sortie TTL, régler la fréquence à 100KHz.
 - 2-1- Relever les oscillogrammes de A₁, F₁, F₃ avec l'oscilloscope.
 - 2-2- Déterminer les temps de retard de F₁, F₃.
- 3- En utilisant les portes logiques U2a et U2b, brancher l'entrée A₃ au générateur d'horloge à sortie TTL, régler la fréquence à 100KHz.

- 3-1- Relever les oscillogrammes de A_3 , F_2 , F_4 avec l'oscilloscope.
- 3-2- Déterminer les temps de retard de F_2 , F_4 .
- 4- En utilisant les portes logiques U3c et U3b, brancher l'entrée C_1 au générateur d'horloge à sortie TTL, régler la fréquence à 1MHz.
 - 4-1- Relever les oscillogrammes de C_4 , F_6 , F_7 .
 - 4-2- Déterminer les temps de retard de F_6 , F_7 .

III- En utilisant le bloc e du module KL-31001 :

- 1- Insérer les connexions comme indiqué dans la figure (5) et mettre V_{DD} à +12V :

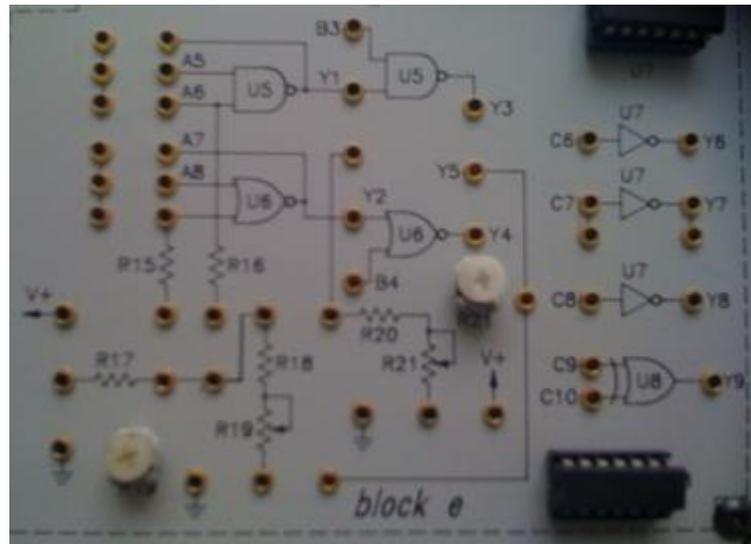


Figure 5 : Block e

- 2- En utilisant les portes logiques U5a et U5b, brancher l'entrée A_5 au générateur d'horloge à sortie CMOS, régler la fréquence à 100KHz.
 - 2-1- Relever les oscillogrammes de A_5 , Y_1 , Y_3 avec l'oscilloscope.
 - 2-2- Déterminer les temps de retard de Y_1 , Y_3 .
- 3- En utilisant les portes logiques U6a et U6b, brancher l'entrée A_7 au générateur d'horloge à sortie CMOS, régler la fréquence à 100KHz.
 - 3-1- Relever les oscillogrammes de A_7 , Y_2 , Y_4 avec l'oscilloscope.
 - 3-2- Déterminer les temps de retard de Y_2 , Y_4 .

4- En utilisant les portes logiques U7b et U7c, brancher l'entrée C₆ au générateur d'horloge à sortie CMOS, régler la fréquence à 100KHz.

4-1- Relever les oscillogrammes de C₆, Y₆, Y₇.

4-2- Déterminer les temps de retard de Y₆, Y₇.

C- Interfaçage TTL/ CMOS :

1- Interfaçage TTL - CMOS

En utilisant les blocs d et e on va piloter une porte CMOS par une TTL

Insérer les connexions comme dans la figure (6), la porte U1a qu'on va utiliser est de la série TTL standard.

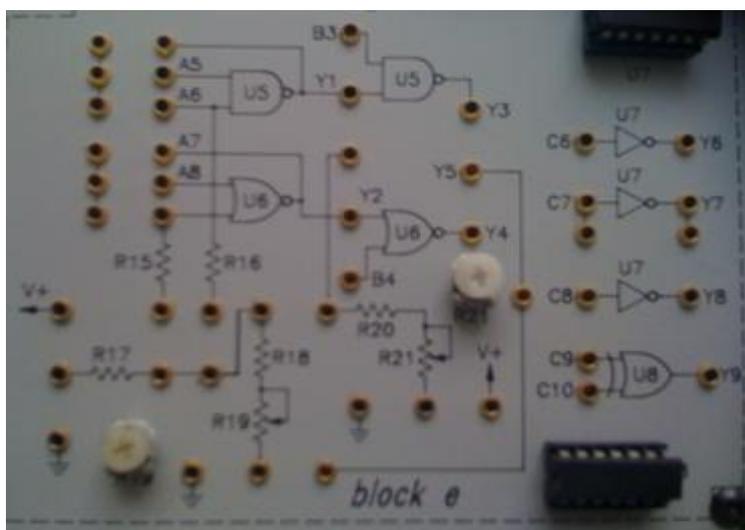
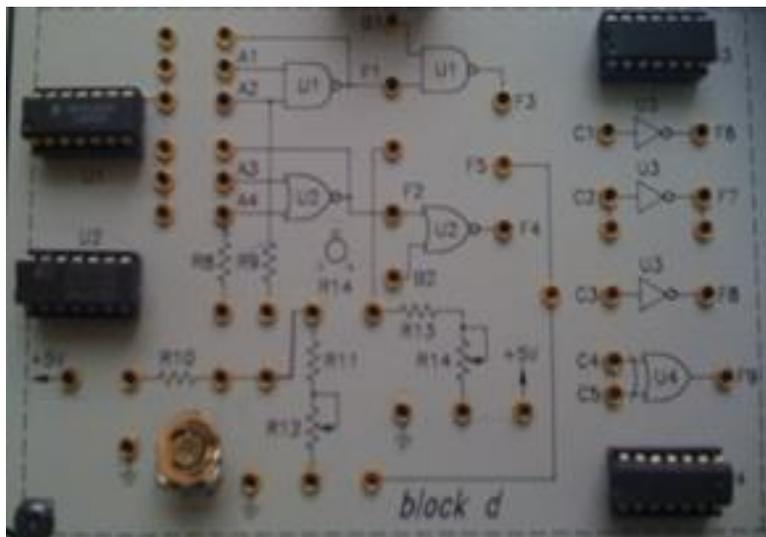


Figure 6 : Block d et e

-
-
- 1-1-** En utilisant un multimètre ajuster R_{14} à $2.2K\Omega$.
- 1-2-** Alimenter les deux portes logiques par $+5V$, brancher la sortie F_1 à l'entrée de U5a, brancher l'entrée A_1 à la sortie TTL de switcher SW0 et mesurer les tensions aux points A_1, F_1, A_5, Y_1 .

A_1	F_1	A_5	Y_1
0			
1			

- 1-3-** Brancher F_1 à R_{13} , V_{CC} à R_{14} et mesurer les tensions aux points A_1, F_1, A_5, Y_1 .

A_1	F_1	A_5	Y_1
0			
1			

Interfaçage CMOS- TTL

En utilisant les blocs d et e on va piloter une porte CMOS par une TTL

- 2-1-** En utilisant U7a, U7b et U7c du bloc e de module KL 31001, insérer les connexions comme dans la figure ().
- 2-2-** Brancher la sortie Y_8 à l'entrée A_1 de U1a et C_8 à la sortie TTL du switcher SW1, puis mesurer les tensions aux points Y_8, A_1, F_1 .

C_8	Y_8	A_1	F_1
0			
1			

- 2-3-** Brancher C_6, C_7, C_8 ensemble et répéter les mesures.


C_8	Y_8	A_1	F_1
0			
1			

2-4- Brancher Y_8 aux entrées C_1, C_2, C_3 de $U3a, U3b$ et $U3c$, brancher ensemble les entrées C_1, C_2, C_3 d'une part et les sorties F_6, F_7, F_8 d'autre part et répéter les mesures

C_8	Y_8	A_1	F_1
0			
1			

TRAVAUX PRATIQUES

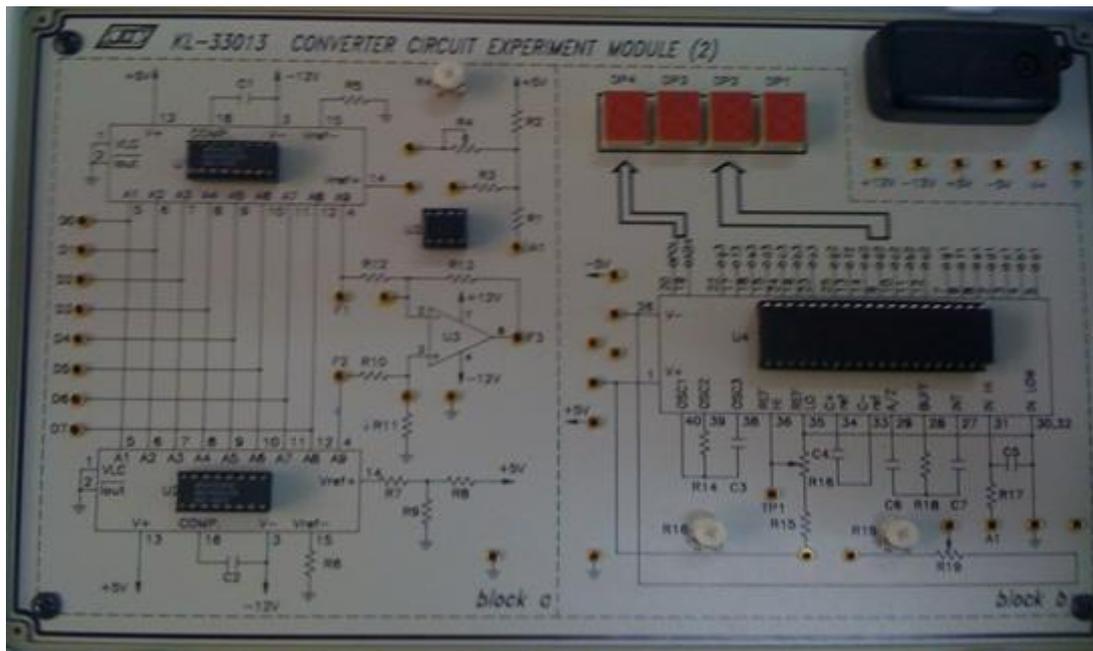TP2 : Les Convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques



Module utilisé 33013

TP2 :

Les Convertisseurs analogiques-numériques et numériques-analogiques

I- Objectifs :

- Comprendre les concepts de base et les théories des convertisseurs numérique-analogique
- Comprendre les concepts de base et les théories des convertisseurs analogique-numérique

II- Etude théorique :

II-1- Convertisseur numérique- analogique

Soit les montages sur la figure (1) des convertisseurs numériques-analogiques R-2R, à base d'AOP et à source du courant.

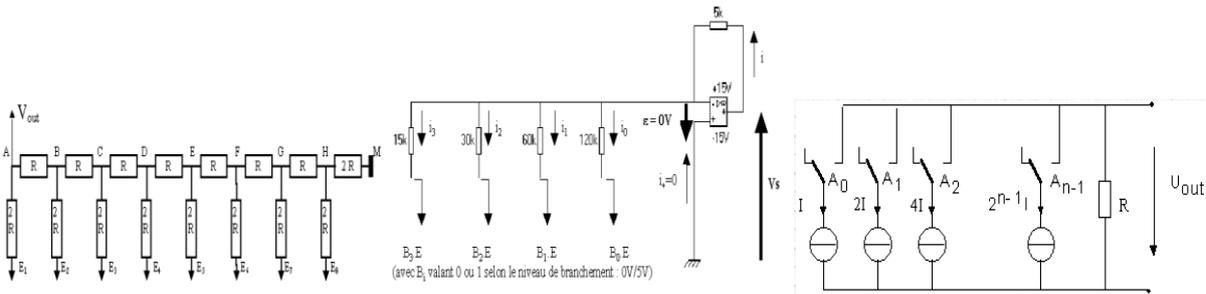


Figure 1 : Convertisseurs numériques.

II-1-1- quel est le nombre de bits pour chaque montage du convertisseur numérique analogique ?

II-1-2- Déterminer l'expression de V_0 pour les différents montages.

Soit le circuit convertisseur numérique-analogique DAC0808, donné par la figure suivante :

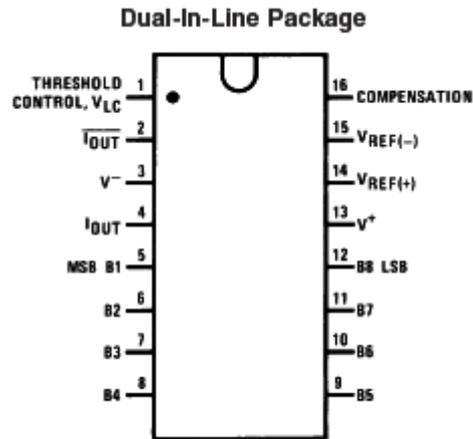


Figure 2 : DAC0808.

II-1-3- Quel est le nombre de bit pour le convertisseur : DAC0808.

II-1-4- Quel est le type de la sortie du convertisseur : DAC0808.

II-1-5- Quelle est la résolution du convertisseur DAC0808

II-2- Convertisseur analogique- numérique

Un convertisseur analogique numérique (ADC) est l'inverse d'un convertisseur numérique analogique (DAC), il possède une entrée analogique et une sortie binaire multiple. Le nombre des bits de sorties déterminent la résolution d'un ADC (l'ADC commercial possède de 4 à 20 bits de sortie).

Ils existent plusieurs types des ADC on trouve :

- ADC à rampe numérique
 - ADC double rampe
 - Convertisseur à approximation successive
 - ADC à comparateur flash
- ADC à rampe numérique : C'est le plus simple et le moins utilisé des ADC, la tension à convertir est appliquée à l'entrée d'un comparateur et l'autre entrée à la sortie du DAC (V_{out}).
 - Convertisseur à double rampe : Ce convertisseur converti une tension d'entrée inconnue dans un temps bien déterminé, il est constitué d'un intégrateur, comparateur, circuit de contrôle et un compteur binaire ou BCD, le cycle de conversion est donné par la figure suivante.

- Convertisseur à approximation successive : C'est une version améliorée et rapide du convertisseur à rampe numérique, seulement le circuit de commande du DAC est remplacé par un circuit séquentiel appelé « registre à approximation successive.
- Convertisseur à comparateur FLASH : C'est le convertisseur le plus rapide et le plus coûteux.

II-2-1- Donner le principe de conversion de chaque type des ADC

L'ADC0804 donné par la figure suivante représente un convertisseur à approximation successive, il convertit une tension analogique de 0 à +5V sur 8 bits

III- Manipulation :

Matériel nécessaire : module KL-31001 ; module KL-33013 ; multimètre

III-1- Convertisseur numérique analogique (DAC) unipolaire :

III-1-1- Insérer les connexions comme montre la figure () pour construire un DAC unipolaire

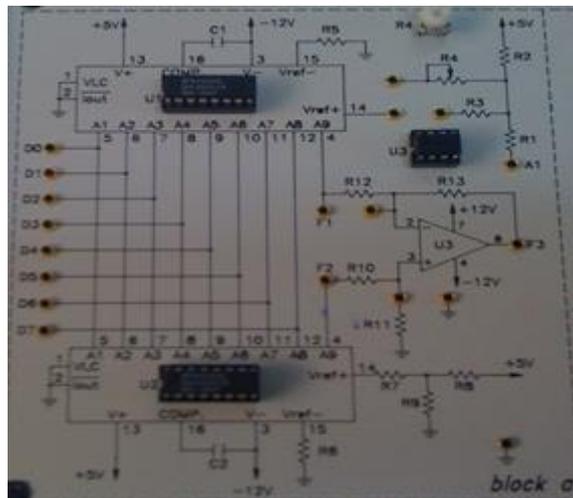


Figure 3 : Convertisseur numérique analogique unipolaire.

III-1-2- Compléter les connexions des entrées

D7 à DIP Switch 1.7 D4 à DIP Switch 1.4 D1 à DIP Switch 1.1

D6 à DIP Switch 1.6 D3 à DIP Switch 1.3 D0 à DIP Switch 1.0

D5 à DIP Switch 1.5 D2 à DIP Switch 1.2

Mesurer la tension au point F3 avec le multimètre

III-1-3- Ajuster R4 et mesurer la résistance maximale entre A2 et Vcc

III-1-4- Pour la valeur maximale de résistance entre A2 et Vcc, mettre les entrées à «1 » logique et mesurer V0, $I_{réf}$ est le courant résultant de la division de la tension entre A2 Vcc par la résistance maximale entre A2 Vcc.

III-1-5- En respectant les séquences d'entrées D7 à D0 comme le tableau mesurer les valeurs de V0

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	V0
0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	

III-1-6- Calculer le courant de sortie Iout

III-2- Convertisseur numérique analogique (DAC) bipolaire :

III-2-1- Insérer les connexions comme montre la figure (5) pour construire un DAC bipolaire

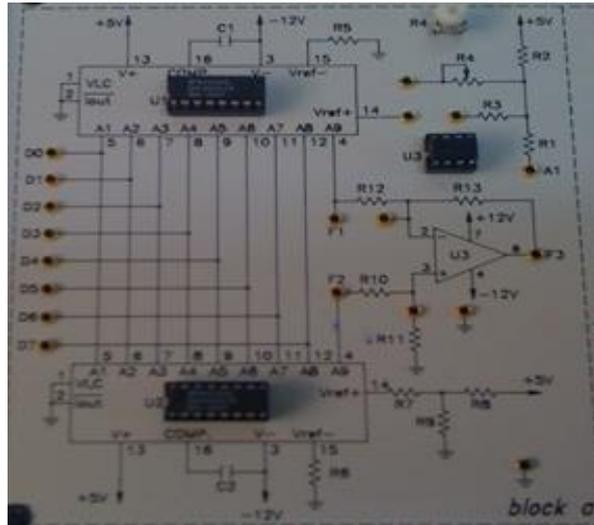


Figure 5: Convertisseur numérique analogique bipolaire.

III-2-2- Appliquer une tension de référence $V_{ref} = (1/2)V_{cc} = 2.5V$ au Pin14 du circuit U2, utiliser un signal sinusoïdale entre $+2.5V$ et $-2.5V$ comme V_i . Brancher respectivement les entrées D7 D0 au DIP Switch 1.7 à 1.0.

III-2-3- En respectant les séquences d'entrées D7 à D0 comme le tableau mesurer les valeurs de V_0 , V_i , F1 et F2

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	V_0	F1	F2	V_i
0	0	0	0	1	1	1	1				
0	0	0	1	0	0	0	0				
0	0	1	0	0	0	0	0				
0	1	0	0	0	0	0	0				
1	0	0	0	0	0	0	0				

III-3- Convertisseur analogique numérique 8 bits (ADC):

Matériel nécessaire : module KL-31001 ; module KL-33012/ KL-33013 ; multimètre

III-3-1- Insérer les connexions comme la figure (6)

III-3-2- Brancher les sorties D7 à D0 aux indicateurs logiques L1 à L7 et \overline{INTR} à L8, mesurer l'entrée avec le multimètre.

III-3-3- Brancher \overline{CS} et \overline{RD} à la masse, \overline{WR} au Switch SWA \overline{Q} out, Incréments la tension d'entrée V_i d'un pas de 0.05V et compléter le tableau. A chaque fois si on incrémente V_i , SWA doit être actionné pour générer une impulsion négative qui valide le changement de la sortie. Une impulsion négative est générée par \overline{INTR} si la sortie change et L8 s'éteint momentanément

V_i	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
0									
0.05									
0.1									
0.15									
0.2									
0.25									
0.3									
0.5									
0.7									
0.9									
1.0									
1.5									
2.0									
2.5									
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									

III-3-4- Augmenter la capacité de la Pin 4 à 0.1 μ F, combien du temps L8 reste éteinte

III-3-5- Est-ce que la conversion est possible si \overline{CS} et \overline{RD} sont à la masse

III-4- Convertisseur analogique numérique 3 ½ digit (ADC):

III-4-1- Insérer les connexions comme montrées dans la figure (7)

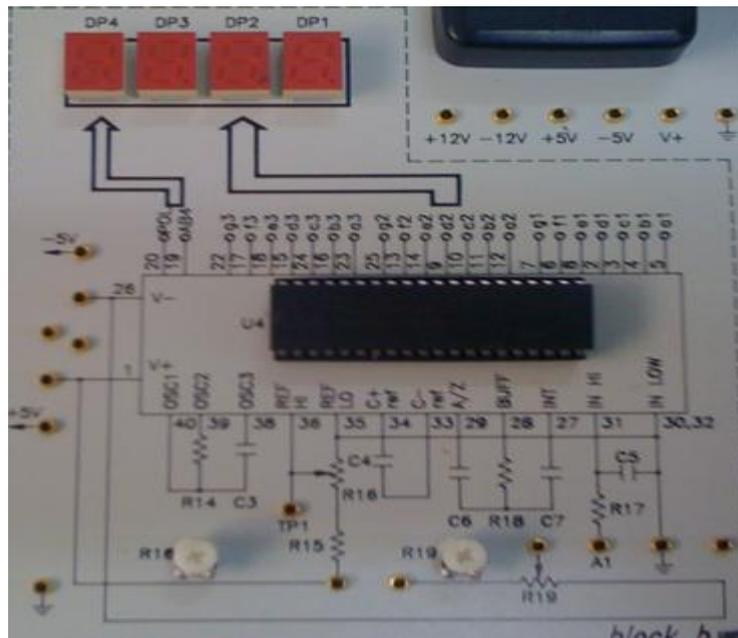



Figure 7: Convertisseur analogique numérique 3 ½ digit.

III-4-1- Brancher V- à -5V et V+ à +5V, régler TP1=1V, compléter le tableau ci-dessous

VA1	Afficheur
-3V	
-2.8V	
-2V	
-1.8V	
-1.65V	
-1.5V	
-1.43V	
-1.27V	
-1V	
-0.6V	
0	
1V	
1.8V	
1.97V	
2V	
2.23V	
2.38V	
3V	

TP3 :

LES MEMOIRES

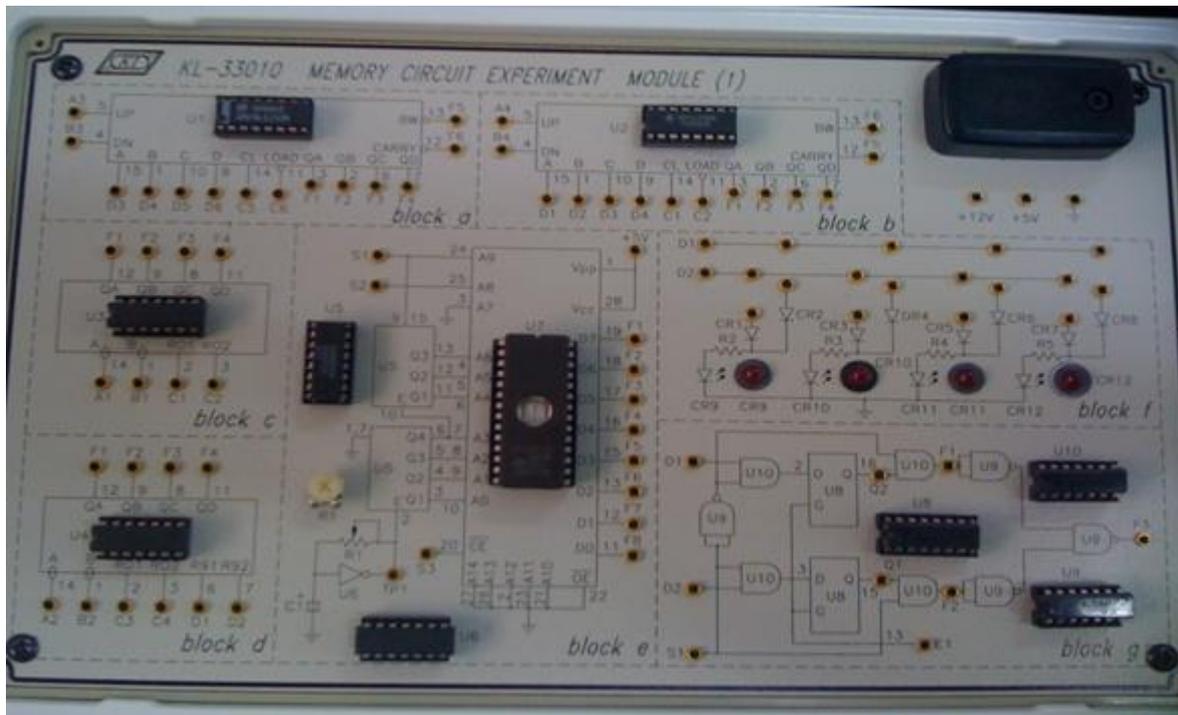

Module utilisé 33010

TP3 :

LES MEMOIRES

Objectifs :


- Comprendre la structure d'une mémoire de type ROM et EPROM
- Comprendre la structure d'une mémoire de type RAM
- Applications des circuits mémoires

Matériel nécessaire : module alimentation KL-31001 et les modules KL-33010 et KL-33011

Manipulation

A- Etude des mémoires ROM et EPROM

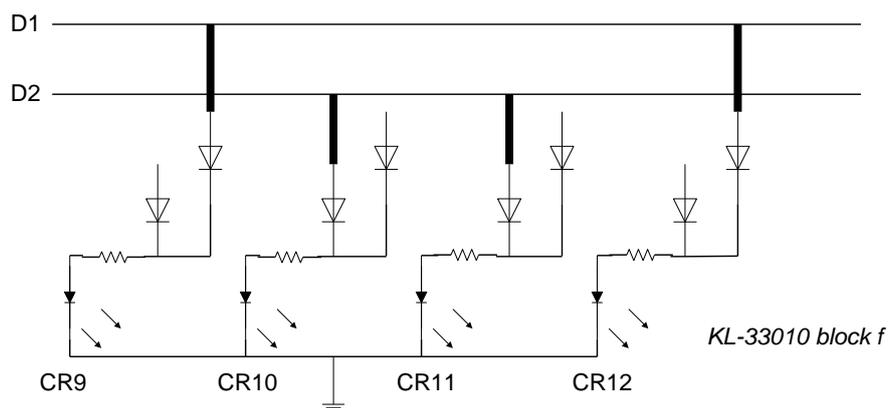1- Insérer les connections comme indiqué à la figure suivante.



2- Donner la sortie (CR9-CR10-CR11-CR12) correspondante aux entrées
D2D1=01 et D2D1=10

- 3- Si l'alimentation est coupée ensuite rétablie est-ce que les sorties vont être les mêmes ? que peut-on dire de ce montage considéré comme l'équivalent à une mémoire ROM ?
- 4- Utiliser maintenant le bloc e du module KL-33010. La mémoire EPROM 27256 possède 15 lignes d'adresses et 8 lignes de données. Donner la capacité en Koctets de cette mémoire.
- 5- Connecter les entrées S1 à S3 du bloc e aux switches TTL SW1 à SW3 et les sorties D0 à D7 aux Leds indicateurs L1 à L8.
- 6- Selon l'état des entrées S1S2, observer les sorties et commenter (S1S2 =00, 01,10 et 11)
- 7- Couper l'alimentation et la rétablir, est-ce que les sorties sont gardées ?
- 8- Quelle est la différence entre une ROM et une EPROM ?

B- Etude d'une mémoire RAM

- 1- Nous utilisons le bloc g du module KL-33010. Connecter E1, S1, D1, D2 aux switches SW0 à SW3 (TTL).

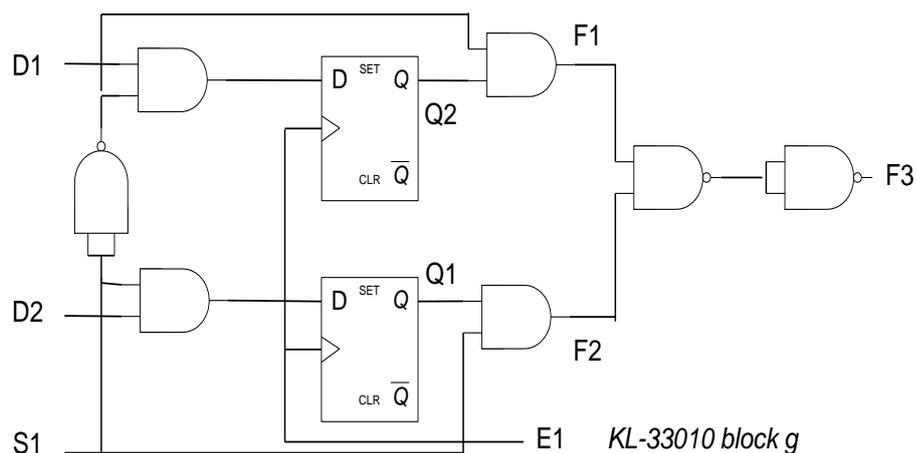


Figure 2 : KL33010 block g

Connecter les sorties F1, F2, F3 aux indicateurs L1, L2 et L3. Selon les séquences d'entrées du tableau 1, relever les sorties correspondantes. Que peut-on dire du fonctionnement de ce montage ? Ce montage est équivalent à quel type de mémoire ?


Entrée				Sortie		
E1	S1	D2	D1	F1	F2	F3
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Tableau 1

2- On utilise maintenant le module KL-33011. Le bloc b contient la mémoire RAM 64 bits (16x4) 74289. Le fonctionnement de la mémoire est réalisé selon le tableau suivant :

Entrées		Opération
ME/ (CS/)	WE/	
BAS	BAS	Ecriture
BAS	HAUT	Lecture
HAUT	X	Circuit non validée

Tableau 1

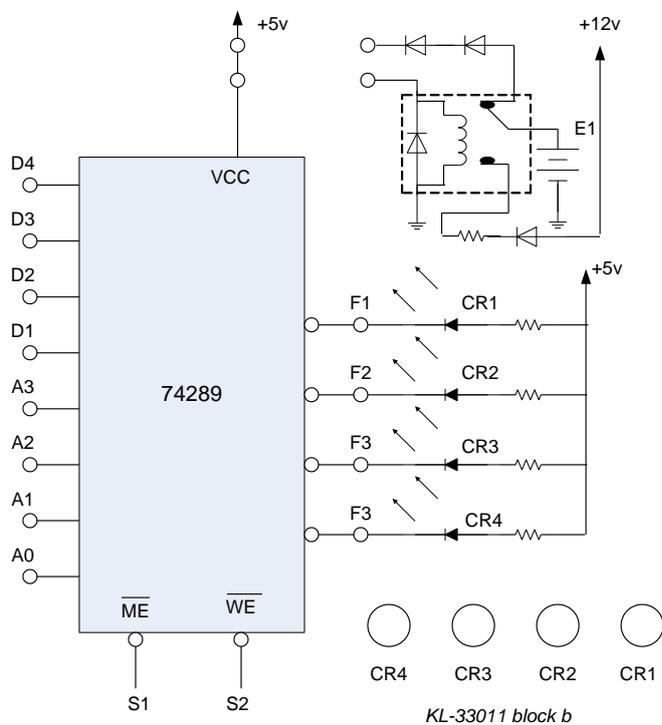

Connecter les entrées D1 à D4 aux DIP Switch 1.0 à 1.3 et A0 à A3 aux DIP Switch 2.0 à 2.3. L'entrée S1 est connectée à l'entrée impulsion SWA et S2 à l'entrée Switch TTL SW0. Les sorties de la mémoire sont indiquées par CR1 à CR4. F1 à F4 sont initialement à 0. Le circuit

74289 est à sorties collecteurs ouverts. Connecter la batterie E1 (6v) à la tension 12v en alimentant le relais par 5v. Remplir le tableau 2 pour les séquences d'entrées 0000 à 1111. Les données écrites D1 à D4 varient aussi de 0000 à 1111.

	Ecriture				Lecture			
	ME/	WE/	D4 D3 D2 D1	ME/	WE/	F4 F3 F2 F1		
A3 A2 A1 A0								
0 0 0 0	↓	0		↓	1			
0 0 0 1	↓	0		↓	1			
0 0 1 0	↓	0		↓	1			
0 0 1 1	↓	0		↓	1			
0 1 0 0	↓	0		↓	1			
0 1 0 1	↓	0		↓	1			
0 1 1 0	↓	0		↓	1			
0 1 1 1	↓	0		↓	1			
1 0 0 0	↓	0		↓	1			
1 0 0 1	↓	0		↓	1			
1 0 1 0	↓	0		↓	1			
1 0 1 1	↓	0		↓	1			
1 1 0 0	↓	0		↓	1			
1 1 0 1	↓	0		↓	1			
1 1 1 0	↓	0		↓	1			
1 1 1 1	↓	0		↓	1			
	↓			↓				

Tableau 3.

Après avoir remplie la RAM, reprendre les adresses depuis 0000 et remplir la deuxième partie du tableau. Commenter.

- 3- Connecter VCC à la sortie de la batterie en désexcitant le relais. Couper l'alimentation environ 20s et rétablir la tension est-ce que les données sont sauvegardées dans la RAM ?
- 4- Déconnecter la batterie de VCC et couper l'alimentation de nouveau. Est-ce que le contenu est toujours sauvegardé ? Quelles sont les différences majeures entre une RAM ?

TP4 :
Initiation au microprocesseur 80x86,
utilisation du **DEBUGGER**

Objectifs :

- Connaissance des registres internes du Microprocesseur 80x86
- Se familiariser à l'utilisation du Debugger sous DOS
- Initiation à la programmation assembleur

A/ Initiation aux commandes sous DEBUG

Debug est un logiciel d'aide à la mise au point des programmes. Le terme "bug" est resté pour désigner une erreur inexplicée dans un programme, le debuggage désignant la recherche des erreurs. Pour faire le débogage, il existe de nombreux logiciels, les environnements intégrés de programmation incluant leurs propres débogueurs. Les débogueurs proposent trois fonctions principales :

- l'affichage des informations (variables)
- la simulation de l'exécution d'une partie d'un programme. Pour cette fonctionnalité, on peut procéder à une exécution pas à pas (exécution d'une instruction du programme et retour au débogueur) ou partielle jusqu'à un point d'arrêt (breakpoints).
- l'exécution "instruction par instruction, le chargement, la modification et l'assemblage de petits programmes permettant ainsi de les tester sans avoir recours au compilateur.

Souvent les processeurs disposent aussi d'un mode d'exécution pas à pas, utilisé pour vérifier leur fonctionnement ou les programmes de très bas niveau (assembleur). Le programme DEBUG, disponible avec le système DOS (ou système similaire), est un logiciel qui met le

processeur en mode d'exécution pas à pas, ce qui permet de tester un programme machine, ou de lire les registres ou les données en mémoire.

Les commandes principales de DEBUG sont :

La commande R (pour Registres) affiche et permet de modifier le contenu d'un registre. Si aucun nom n'est spécifié, elle affiche tous les registres, ainsi que l'adresse de l'instruction suivante à exécuter, avec sa syntaxe hexadécimale et assembleur. Le registre des flags s'appelle F. si on donne RF, l'état des flags s'affiche et on peut changer les flags individuellement. OV, DN, EI, NG, ZR, AC, PE, et CY permettent de mettre à un les flags OVerflow, Direction, Interruption, Signe, Zéro, Retenue auxiliaire, Parité et Retenue. NV, UP, DI, PL, NZ, NA, PO et NC permettent des les remettre à zéro.

- 1 - Afficher le contenu de tous les registres,
- 2 - Ecrire dans le registre BX la valeur 1234H
- 3 - Afficher à l'écran l'état des indicateurs
- 4 - Essayer de changer la retenu intermédiaire

La commande D (pour Dump) affiche sur l'écran le contenu d'une zone mémoire (instructions, données, pile, ROM,...) dont les adresses de début et de fin sont spécifiées (ou bien le début et la longueur). L'affichage se présente en deux parties : une partie à 16 octets en hexadécimal et une partie pour la correspondance ASCII (c'est possible pour les données mais c'est sans signification pour les instructions).

Tapez les commandes suivantes :

- 5 - D ↵
.....
.....

- 6 - D 100 ↵

.....

.....

7 - D 100 120 ↵

.....

.....

8 - D 123 L10 ↵

.....

.....

La commande F (pour Fill) Remplit un bloc avec une suite d'octets. La suite est répétée pour tout remplir.

Syntaxe : F <bloc> <liste d'octets>

9 - Taper la commande suivante : F 200 300 20, 11, 33 ↵

.....

.....

10 - Visualiser le contenu du bloc à l'aide de la commande Dump

.....

.....

11 - Mettre des 00 dans une zone mémoire (100 cases) à partir de DS:200.

.....

.....

La commande A (pour Assemble) permet d'écrire, en mémoire, un programme en langage assembleur; qui pourra être désassemblé par la commande U.

Syntaxe : A <adresse>

Syntaxe : U ou U <adresse> ou U <bloc>

La commande T (pour Trace) exécute le nombre des instructions précisés à partir de l'adresse CS:IP. Après chaque instruction elle affiche les mêmes informations que la commande R.

Syntaxe : T [=<adresse>] [<Nb. Instructions>]

B/ Programmation sous Debug

Exercice 1:

1°) Lancez la commande A 100 et écrivez le programme suivant:

```
MOV WORD PTR [200] , 56E3
```

```
MOV AX , 0BF7
```

```
MOV BX ,C01E
```

```
XCHG AL , BL
```

```
XCHG AH , AL
```

```
XCHG [200] , AX
```

Afin de valider l'écriture du programme, tapez sur la touche [entrer] deux fois. Lancez la commande R.

Exécutez le programme pas à pas en lançant la commande T et vérifiez le contenu des registres internes du microprocesseur à chaque exécution puis interprétez les différentes lignes du programme.

2°) En exécutant les instructions suivantes, indiquez la valeur de SS :SP ainsi que le contenu des registres AX, BX CX DX

```
MOV AX, 0BF7
```

```
MOV BX, C01E
```

```
MOV CX, C01E
```

MOV DX, C01E

PUSH AX

PUSH BX

POP AX

POP DX

Exercice 2:

1°) Exécuter les instructions suivantes et donner le contenu des registres associés puis vérifier le résultat manuellement:

a) MOV AX, 0AFB

MOV BX, C01E

OR AX, BX

OR AX, FFFF

AND AX , 9999

XOR BX , BX

NOT AX

b) MOV CX, C01E

MOV DX, C01E

NEG CX

AND DX , CX

TP5 :

Programmation du kit MTS-86C

Principaux composants

Le kit MTS-86C est composé d'un microprocesseur 16 bits (8086 d'Intel) auquel sont connectés tous les constituants principaux de l'informatique industrielle :

- RAM (64Ko)	2 x 62256
- EPROM Moniteur (64Ko)	2 x 27256
- EPROM Utilisateur (64Ko)	2 x 27256
- Interface parallèle	3 x 8255
- Interface série	2 x 8251
- Contrôleur de clavier	8279
- Contrôleur d'interruption	8259
- Timer programmable	8253
- ADC (8 bits – 8 entrées)	ADC809
- DAC (8 bits)	DAC0808

Cartographie de la mémoire du kit

L'espace mémoire utilisé est divisé en trois parties (Figure **0-1**). Une zone pour le programme moniteur et exemples d'application, la seconde pour le programme utilisateur et les vecteurs d'interruptions et la troisième, une zone extensible, elle peut être du type ROM ou RAM.

FFFFFH	Monitor program	ROM
F8000H	Exercise program	
F0000H	User memory	ROM, RAM
E0000H	OPEN	
10000H	User program	RAM
00400H	Interrupt Vector Table	
00000H		

Figure 0-1 : Cartographie de la mémoire du kit MTS-86C

Adressage des entrées-sorties

Le schéma de la Figure **0-2** présente le décodage d'adresses des principaux périphériques à étudier. En se référant au schéma du décodage, déterminer l'adresse de base de chaque composant (remplir le Tableau **0-1**).

Tableau 0-1 : Adressage des Entrées-sorties

composants	Adresse de base en binaire												@ de base en Hexa.
	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₇	A ₆	A ₅	A ₃	A ₂	A ₁	
	A ₁₂			A ₈			A ₄			A ₀			
ADC809													
8255-3													
DAC0808													
Aff-7Seg													
8259													
8251-2													
8253													

8279					
8251-1					
8255-2					

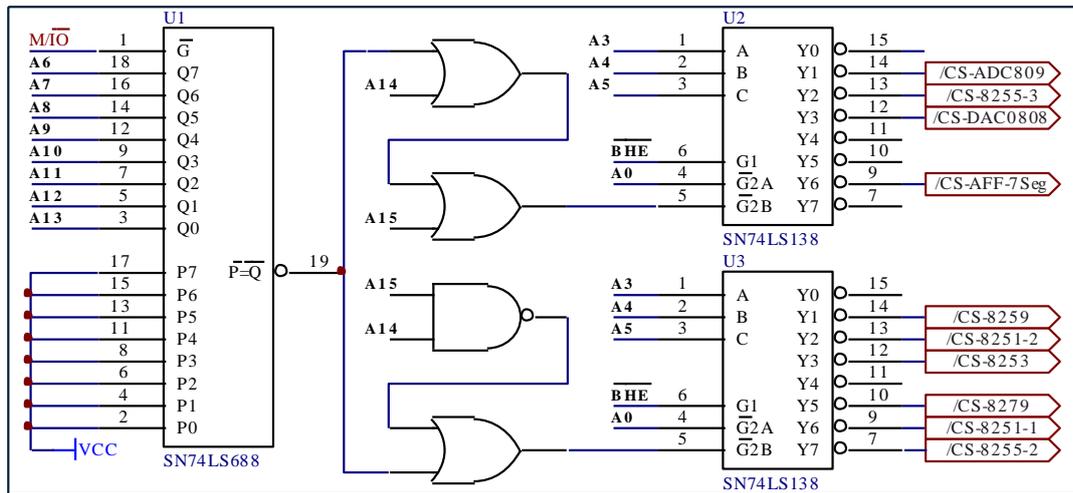


Figure 0-2 : Décodage d'adresses

Ecriture et exécution d'un programme sur le KIT MTS-86C

Ecriture du programme

Pour écrire un programme, il faut se servir d'un éditeur ASCII, tel que le programme EDIT du dos, puis l'enregistrer avec l'extension « .asm ». (exemple MonPrg.asm).

Taper le programme suivant et l'enregistrer sous le nom Tp0.asm

===== Exemple d'un programme Assembleur =====

CNT3 EQU 3FD6H

PB3 EQU 3FD2H

CODE SEGMENT

ASSUME CS : CODE, DS : CODE

```
ORG 0

MOV SP, 4000H

MOV AL, 90H

MOV DX, CNT3

OUT DX, AL

MOV AL, 01H

MOV DX, PB3

@ : OUT DX, AL

MOV CX, 0A000H

LOOP $

ROL AL, 1

JMP @

CODE ENDS

END
```

Génération du fichier HEX

Le kit MTS-86C ne supporte que les fichiers de type .hex d'Intel. Pour créer ce fichier à partir du fichier source, il faut faire appel à des programmes de compilation, d'édition de lien et de conversion.

- a) Le programme «MASM» de Microsoft ou « TASM » de Borland, permettent de créer un fichier intermédiaire appelé « fichier Objet ». la commande suivante génère la fichier .obj.
- b) Tapez la commande suivante:

```
C:\ASM86> masm Tp0 ;
```
- c) Le programme «LINK» de Microsoft ou « TLINK » de Borland créent à partir du fichier .obj. un fichier .exe.

d) Tapez la commande suivante:

C:\ASM86> link Tp0 ;

e) Le programme «EXE2BIN» convertit le fichier .exe en un fichier .bin. Tapez la commande suivante:

C:\ASM86> exe2bin Tp0

f) Enfin le programme «BIN2HEX» convertit Le fichier .bin en un fichier .hex. Tapez la commande suivante:

C:\ASM86> bin2exe Tp0.bin

Chargement et exécution du programme

- a) Connectez le Kit au port série du PC. Pour charger le programme dans le kit ouvrir l'hyper terminal de Windows, avec la configuration suivante : 19200 bps, 8bits de données, pas de parité, sans contrôle de flux.
- b) Appuyez sur les boutons **RESET** puis **F** du kit, pour initialiser la communication. Le moniteur répond avec un message d'invite et vous donne la main. Tapez H si vous voulez afficher toutes les commandes.
- c) Tapez L (pour Load) puis **↵**, le moniteur répond avec le message « Sending your file in INTEL HEX format. »
- d) Dans le menu Transfert, cliquez sur Envoyer un fichier texte..., puis sélectionnez le fichier .HEX à charger (Tp0.hex par exemple). Si tout va bien le moniteur vous répond « Thank you for your cooperation »
- e) Pour exécuter votre programme. Tapez G, puis Y pour confirmer l'adresse d'exécution proposée.